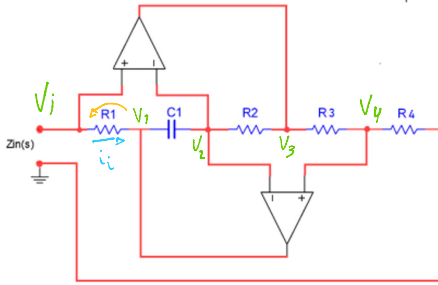


Ejercicio #5

Para los siguientes dipolos activos determinar la Impedancia de Excitación.
Utilizar un simulador para graficar el módulo y la fase de Z_{in} , adoptando los valores:

$$R_1=R_2=R_3=R_4 = 1 \text{ k}\Omega ; C_1=C_2 = 1 \text{ }\mu\text{F}$$



$$Z_{in} = \frac{V_i}{i_i}$$

$$L_L = (V_i - V_1) \cdot G_1$$

Nodos :

→ Solos los que NO son salidas de OPAMP o V_i

$$V_2: V_2 \cdot (G_2 + sC) - V_1 \cdot sC - V_3 \cdot G_2 = 0$$

$$V_4: V_4 \cdot (G_4 + G_3) - V_3 \cdot G_3 = 0$$

$$V_i = V_2 = V_4$$

$$\begin{cases} V_i \cdot (G_4 + G_3) - V_3 \cdot G_3 = 0 \\ V_i (G_2 + sC) - V_1 sC - V_3 G_2 = 0 \\ i_i = (V_i - V_1) \cdot G_1 \end{cases}$$

$$\rightarrow V_3 = V_i \cdot \frac{(G_4 + G_3)}{G_3} ; V_1 sC = V_i \cdot (G_2 + sC) - V_i G_2 \frac{(G_4 + G_3)}{G_3}$$

$$\rightarrow V_1 sC = V_i \cdot \left[\frac{\cancel{G_3} G_2 + sC G_3 - G_2 G_4 - \cancel{G_2} G_3}{G_3} \right]$$


$$V_1 = V_i \left(\frac{sC G_3 - G_2 G_4}{sC G_3} \right)$$

$$i_i = V_i \cdot \left(1 - \frac{sC G_3 + G_2 G_4}{sC G_3} \right) \cdot G_1 = V_i \cdot \left(\frac{\cancel{sC G_3} - \cancel{sC G_3} + G_2 G_4}{sC G_3} \right) \cdot G_1$$

$$Z_{in} = \frac{\cancel{V_i}}{\cancel{V_i} \cdot \left(\frac{G_2 G_4 \cdot G_1}{sC G_3} \right)} = \frac{sC G_3}{G_2 G_4 G_1} = s \cdot \frac{C G_3}{G_2 G_4 G_1}$$

Se comporta como
una Inductancia

Simulación:

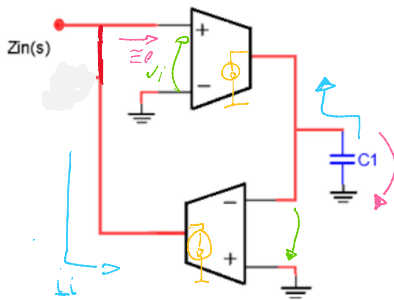

$$Z_{in} = \frac{V_i}{I_i}$$

$$I_i = g_{m2} \cdot V_c$$

$$V_c = I_c \cdot \frac{1}{sC_1} = \frac{g_{m1} \cdot V_i}{sC_1}$$


$$Z_{in} = \frac{V_i}{\frac{g_{m1} \cdot g_{m2} \cdot V_i}{sC_1}} = \frac{sC_1}{g_{m1} g_{m2}}$$

$\left[\frac{1}{\mu s} \right]$

$Z_{in} \text{ dec } 90^\circ$

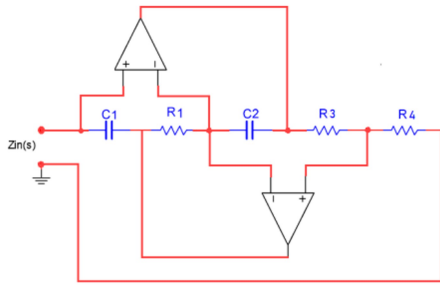Simulación: $\rightarrow g_m = 200 \mu S \rightarrow Z_{in} = 5 \text{ pF} \rightarrow 25 \text{ Hz}$





↳ Usando lo generico $\rightarrow Z_{in} = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4}$

$$\rightarrow Z_{in} = \frac{1}{sC_1} \cdot \frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{sC_2} \cdot \frac{1}{R_3} \cdot \frac{1}{R_4} = \frac{1}{s C_1 C_2 R_1 R_3 R_4}$$

↳ Cap con Faltas

Simulación:

