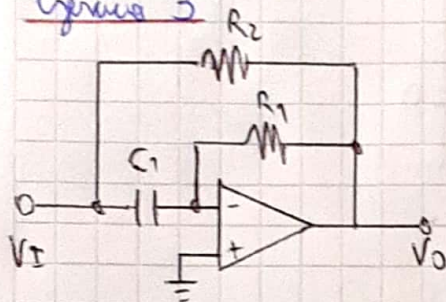


### Ejercicio 3



$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$

$$V_{-} (SC_1 + G_1) - SC_1 V_{in} - G_1 V_O = 0$$

$$\frac{V_O}{V_{in}} = -\frac{SC_1}{G_1}$$

$$I_{in} = V_{in} \cdot SC_1 + (V_I - V_O) \cdot G_2$$

$$I_{in} = V_{in} \cdot SC_1 + V_I \left( 1 + \frac{SC_1}{G_1} \right) \cdot G_2$$

$$\frac{V_I}{I_I} = \frac{1}{SC_1 + G_2 + \frac{SC_1 G_2}{G_1}} = \frac{1}{\frac{G_1 SC_1 + G_1 G_2 + SC_1 G_2}{G_1}}$$


$$Z_I = \frac{G_1}{SC_1(G_1 + G_2) + G_1 G_2} = \frac{\frac{G_1 \cdot G_2}{G_1 + G_2} \cdot \frac{1}{G_2}}{SC_1 + \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}} \quad G_2 \neq G_1 + G_2$$

$$Z_I = R_2 \cdot \frac{G_3}{SC_1 + G_3}$$

$$\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2} = \frac{\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2}}{\frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}} = \frac{1}{R_1 + R_2} = G_3$$


$$Y_I = \frac{G_2}{G_3} \cdot (SC_1 + G_3)$$

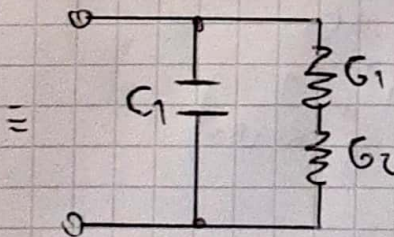Donde  $R_1$  y  $R_2$  son resistencias en serie paralelas a  $C_1$ .



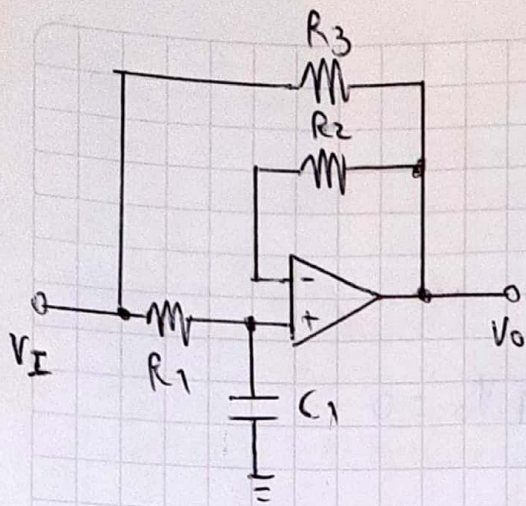Equivalente  $(R_1 + R_2) \parallel C_1$  con un factor de multiplicación.





$$Z_I = \frac{V_I}{I_I}$$

$$\textcircled{1} V_+ (G_1 + SC_1) - V_I \cdot G_1 = 0$$

$$V_- \cdot G_2 - V_O \cdot G_2 = 0$$

$$\textcircled{2} V_- = V_O$$

$$\textcircled{2} \rightarrow \textcircled{1} \text{ Pues } V_- = V_+ \quad V_O \cdot (G_1 + SC_1) - V_I \cdot G_1 = 0$$

$$V_O \cdot (G_1 + SC_1) = V_I \cdot G_1$$

$$\frac{V_O}{V_I} = \frac{G_1}{G_1 + SC_1} = \frac{1}{1 + \frac{SC_1}{G_1}} = \frac{1}{1 + \frac{SC_1 R_1}{1}} = \frac{1}{SC_1 R_1 + 1}$$

$$I_I = \frac{V_I - V_O}{R_1} + \frac{V_I - V_O}{R_3}$$


$$I_I = V_I \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_1(SC_1 R_1 + 1)} \right) + V_I \left( \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_3(SC_1 R_1 + 1)} \right)$$

$$I_I = \frac{V_I}{R_1} \left( \frac{SC_1 R_1 + 1 - 1}{SC_1 R_1 + 1} \right) + \frac{V_I}{R_3} \left( \frac{SC_1 R_1 + 1 - 1}{SC_1 R_1 + 1} \right)$$


$$I_I = V_I \left( \frac{SC_1 R_1 R_3 + SC_1 R_1}{R_1 R_3 (SC_1 R_1 + 1)} \right)$$

$$\frac{V_I}{I_I} = \frac{R_3 (SC_1 R_1 + 1)}{SC_1 (R_1 + R_3)} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} \cdot \frac{SC_1 + \frac{1}{R_1}}{SC_1} = \frac{R_1 // R_3}{\left( 1 + \frac{1}{SC_1 R_1} \right)}$$
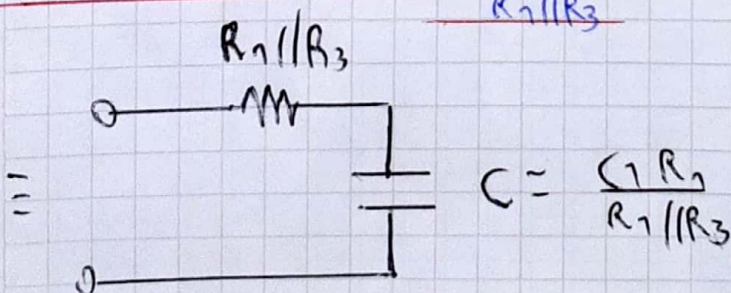
$$Z_I = R_1 // R_3 + \frac{1}{s \frac{C_1 R_1}{R_1 // R_3}}$$





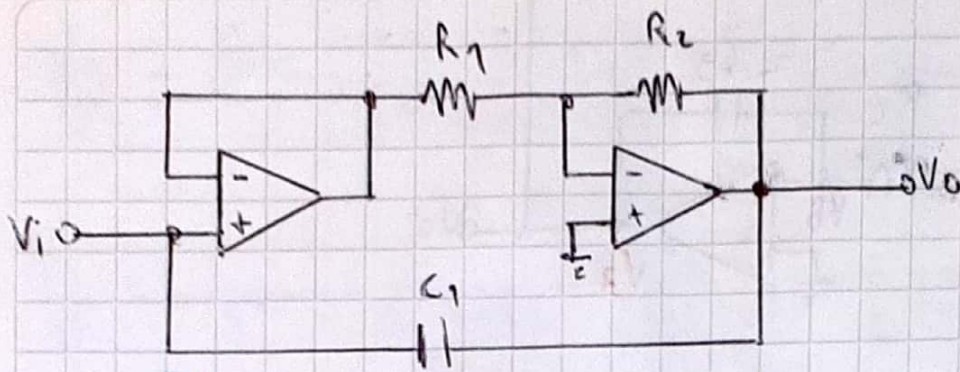



$$K_{-1} \cdot (G_1 + G_2) - G_1(-V_i) - G_2 \cdot V_o = 0$$

$$-G_1 \cdot V_i = G_2 \cdot V_o$$

$$V_o = -\frac{G_1}{G_2} \cdot V_i = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_i$$

$$I_I = (V_i - V_o) \cdot sC_1 = \left( V_i + \frac{R_2}{R_1} V_i \right) \cdot sC_1$$
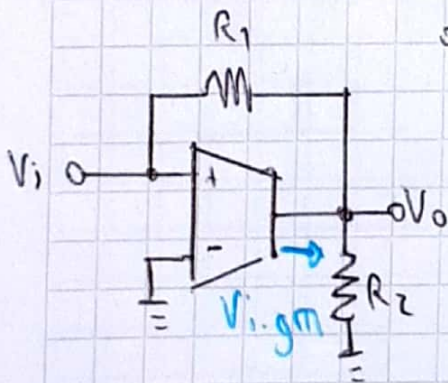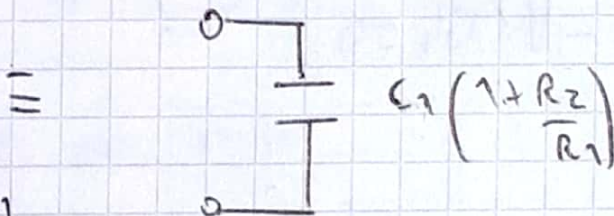
$$Z_I = \frac{V_I}{I_I} = \frac{1}{sC_1 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)}$$



$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$I_i = I_{R1} = V_i \cdot g_m + I_{R2}$$

$$I_{R2} = \frac{V_o}{R_2} = \frac{V_i \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{R_2}$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R_1 + R_2}} = \frac{R_1 + R_2}{g_m(R_1 + R_2) + 1}$$

