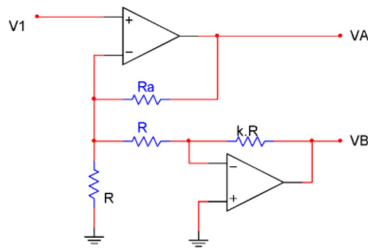


Ejercicio #2

Amplificador con **salida diferencial**. Obtener la expresión de V_{AB} . Utilizar el valor $R_a = R(k-1)/2$



$$V_{AB} = V_A - V_B$$

Nodos

$$V_1 \cdot (G_a + 2G) - V_A \cdot G_a - V_2 \cdot G = 0$$

$$V_2 \cdot (G + k \cdot G) - V_B \cdot \left(\frac{G}{k}\right) - V_1 \cdot G = 0$$

$$V_1 = V_1$$

$$V_2 = 0V$$

$$\begin{cases} V_1 \cdot (G_a + 2G) = V_A \cdot G_a \Rightarrow V_A = V_1 \cdot \frac{(G_a + 2G)}{G_a} \\ V_1 \cdot G = -V_B \cdot \left(\frac{G}{k}\right) \Rightarrow V_B = -V_1 \cdot \cancel{G} \cdot k \end{cases}$$

$$V_{AB} = V_A - V_B = V_1 \cdot \left(1 + \frac{2G}{G_a}\right) + V_1 \cdot k = V_1 \cdot \left(1 + \frac{2G}{G_a} + k\right)$$

$$G_a = \frac{2G}{(k-1)}$$

$$\Rightarrow V_{AB} = V_1 \cdot \left(1 + \frac{2G \cdot (k-1)}{2G} + k\right) = V_1 \cdot (1 + k - 1 + k)$$

$$V_{AB} = V_1 \cdot 2k$$

